



Práctica 2

Máquinas de estado finitas

Objetivo




- Un cerrojo está controlado por una clave de 8 bits. Inicialmente el cerrojo se encontrará abierto y al presionar un botón se almacenará la clave. A partir de entonces, se disponen de tres intentos (pulsando nuevamente el botón) para descubrir la clave, quedando para siempre bloqueado el cerrojo si se supera el número de intentos. Además, se debe mostrar el número de intentos restantes.



Implementación


- Para introducir la **clave de 8 bits** utilizaremos el **banco de switches**.
- El **botón para almacenar o introducir la clave** será un **pulsador**.
- Para mostrar que el **cerrojo** se encuentra **abierto** se **encenderán todos los leds** del banco de leds, y por el contrario, cuando el cerrojo esté **bloqueado** el banco de leds estará **apagado**.
- El **número de intentos** restantes se mostrará un **display de 7 segmentos**.
- El **reset** es asíncrono y activo a nivel bajo.

Implementación

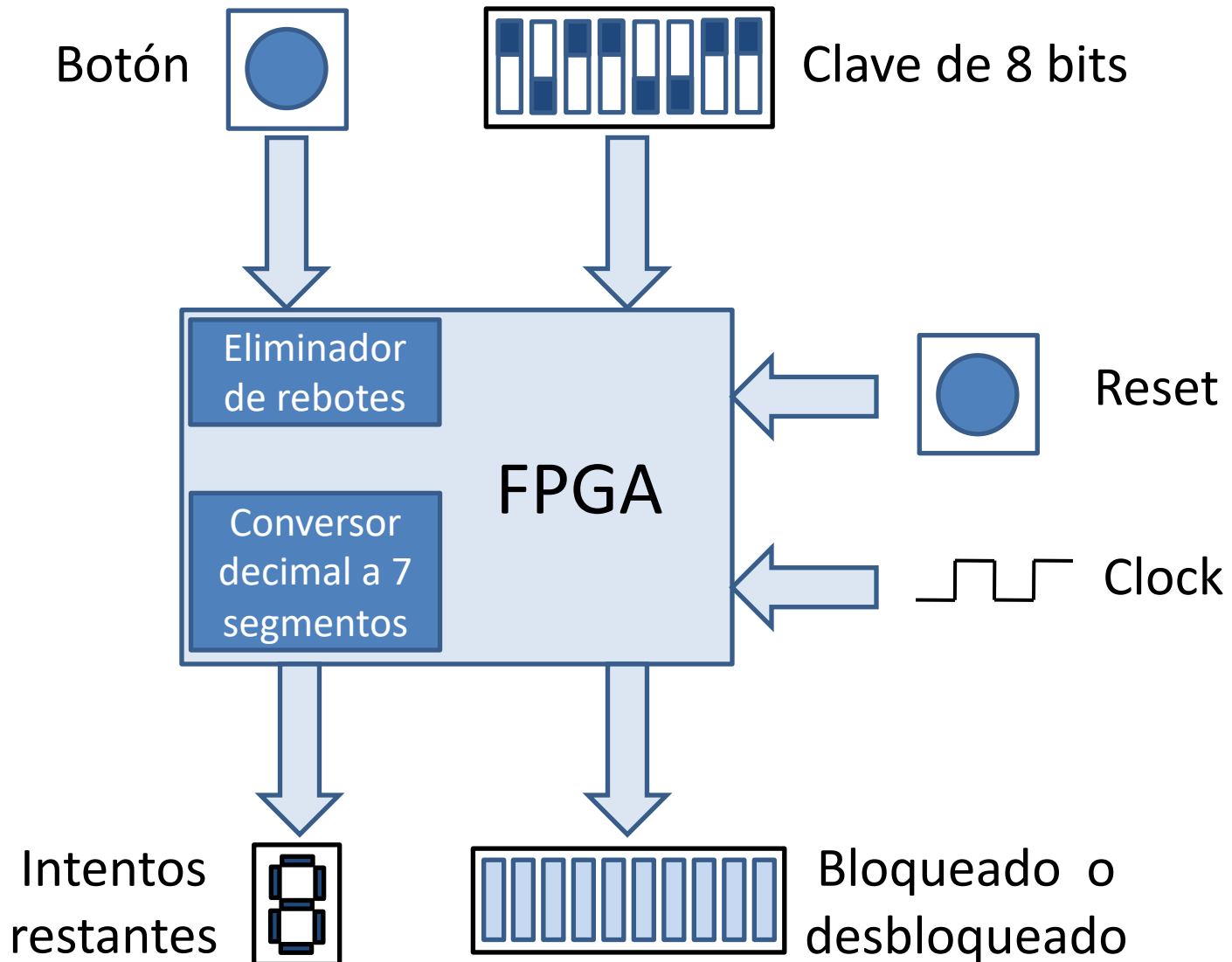


Eliminador de rebotes

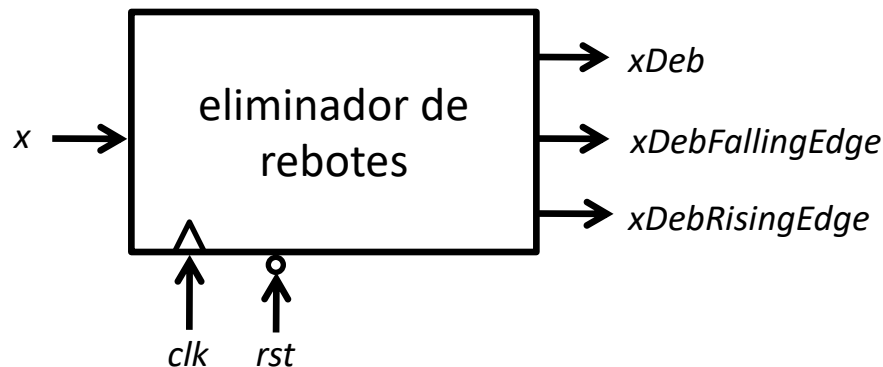- Toda señal proveniente de un contacto mecánico (p.ej. pulsadores) presenta un **vaivén transitorio** tras cada cambio de estado
- Un **eliminador de rebotes** es un circuito que filtra las transiciones que siguen a todo cambio de estado
- Dicho eliminador de rebotes está definido en '**debouncer.vhd**'



Eliminador de rebotes

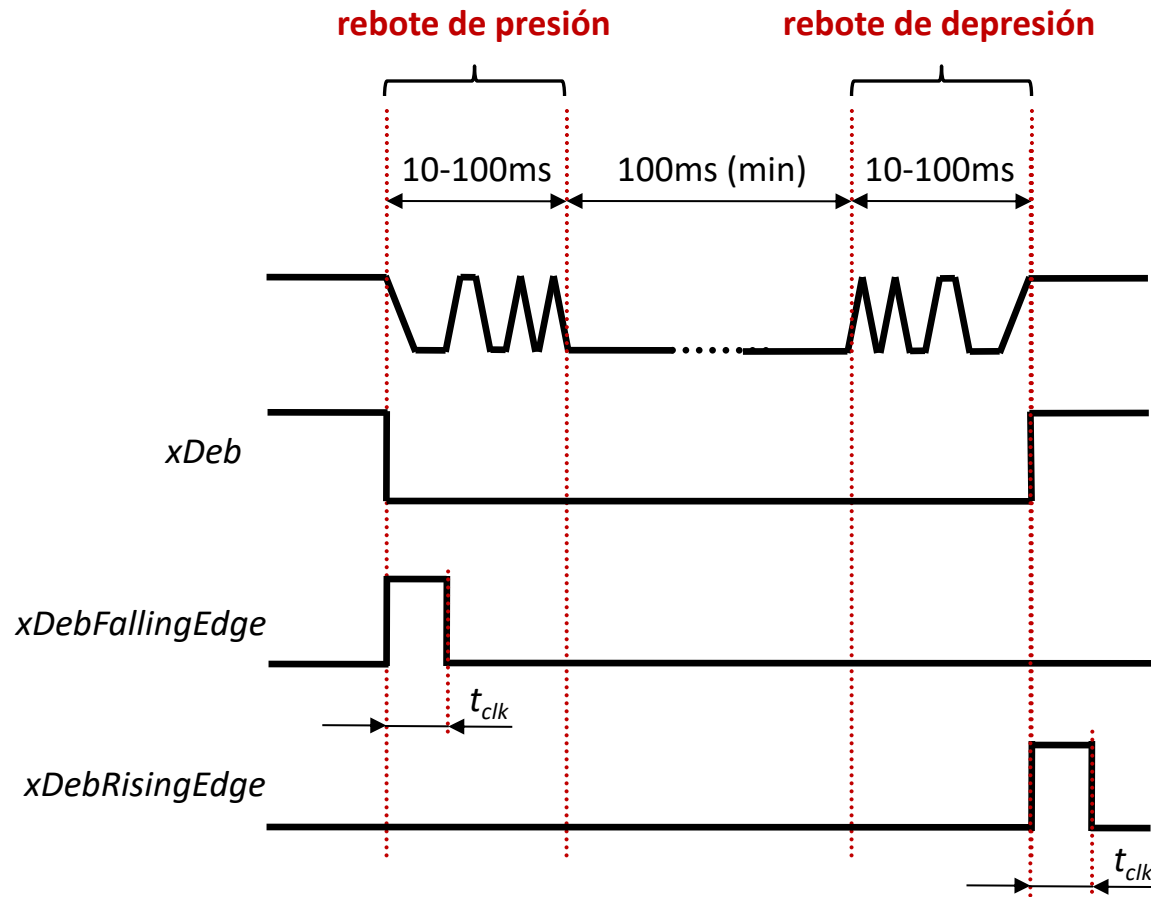

Conversor binario a 7 segmentos

- Un conversor decimal a 7 segmentos, recibe como entrada un valor en binario sin signo de 0 a 9 y produce el encendido correspondiente de los leds del display para mostrar dicho valor.
- Está definido en '[conv_7seg.vhd](#)'



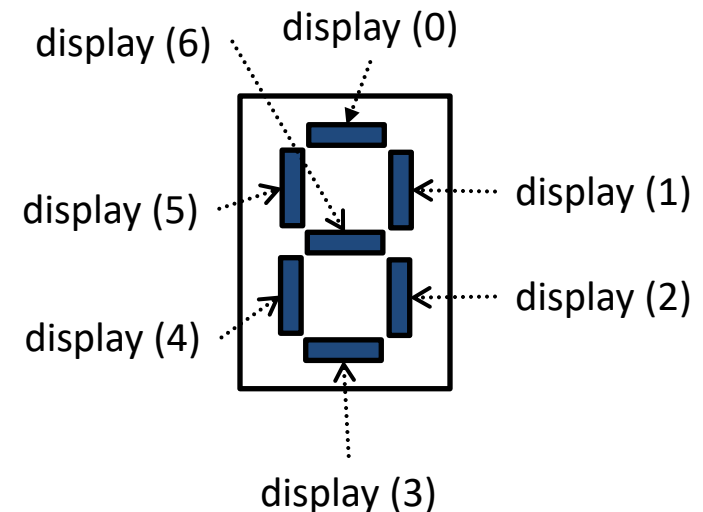


Diagrama de estados

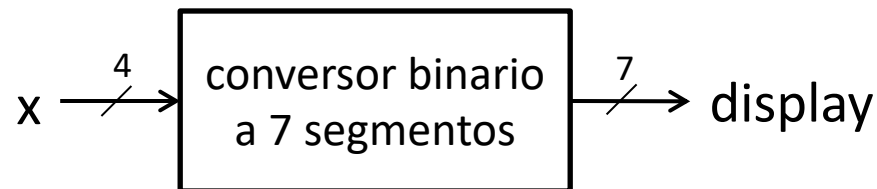- Solo se muestran las condiciones en las que se produce una transición de estado



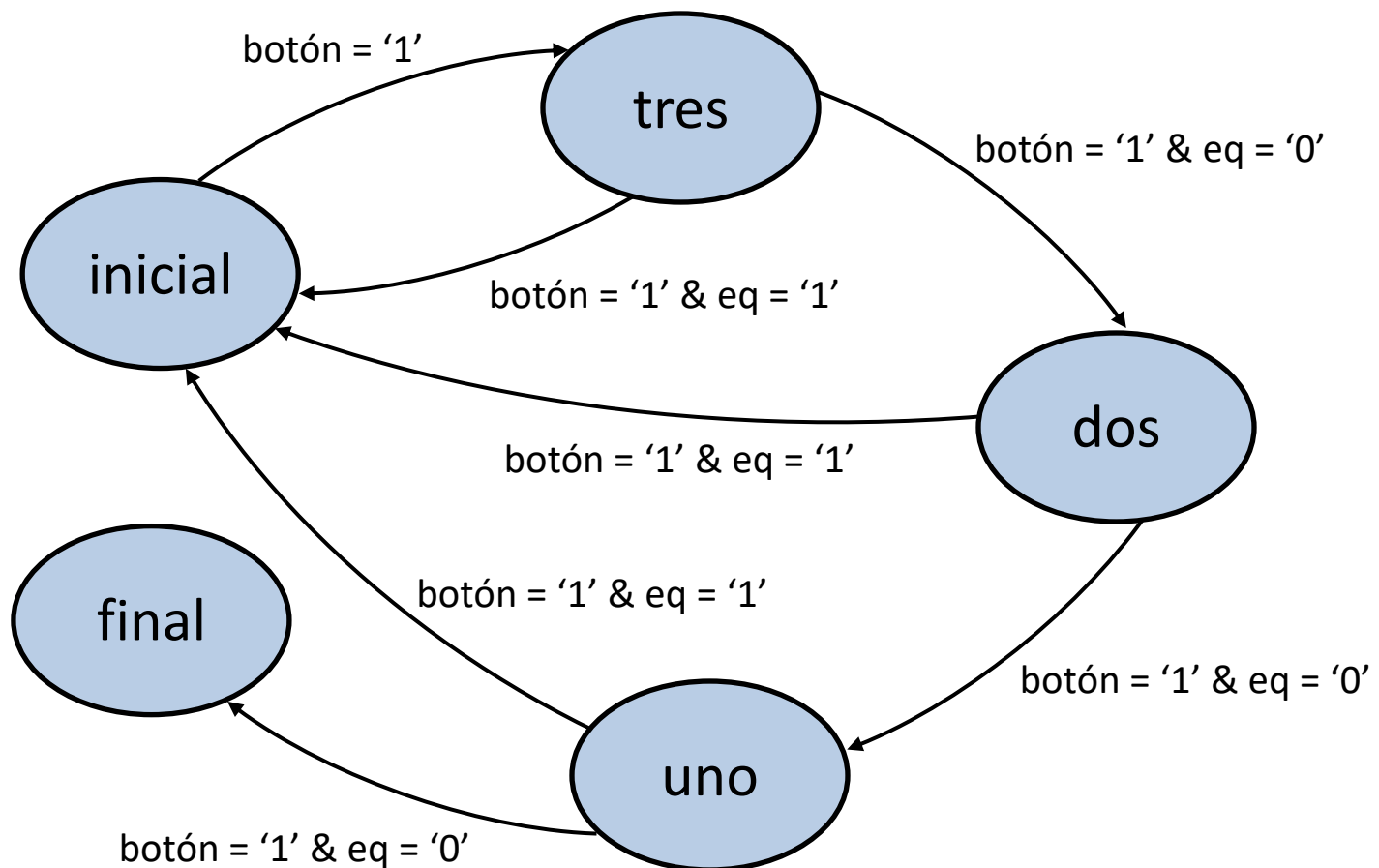

Calificación

- El estudiante deberá realizar en casa:
 - Estudio e implementación de la práctica (0.1 puntos)
 - Memoria manuscrita contestando las cuestiones referidas a la implementación del diseño (0.05 puntos)
- El estudiante debe hacer funcionar la práctica 2 en el laboratorio en la FPGA y mostrarla al profesor
- La práctica 2 presenta una parte avanzada (+0.15 puntos)
- La práctica 2 no se recupera